

模集笔记

笔记面向复旦881考研应试，均为备考过程中记录，可能存在错误，希望大家仔细辨别，也欢迎大家指正。


最后，恳请大家不要在其他平台散布这份笔记，感谢！

如果有考研规划，复试等其他问题，可以添加微信 yuzz9631

祝各位都能金榜题名，一战成硕！




§1. MOS管

结构

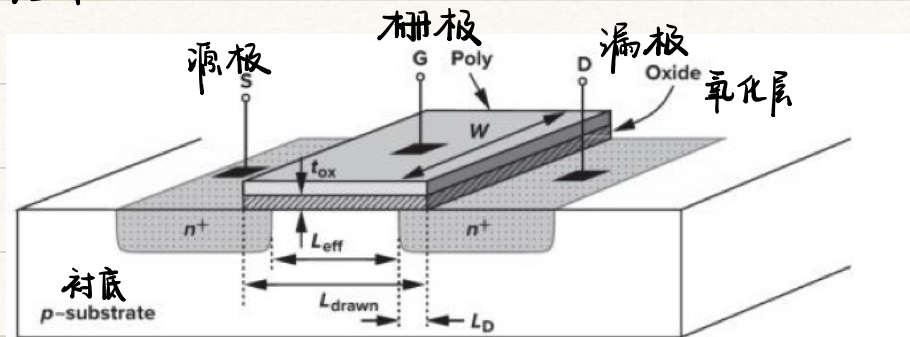

四端器件 (G, D, S, B)

S, D 对称

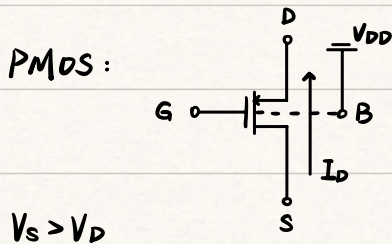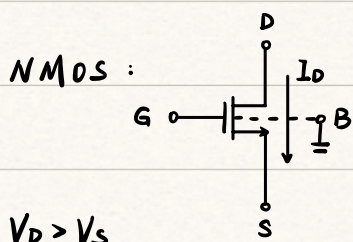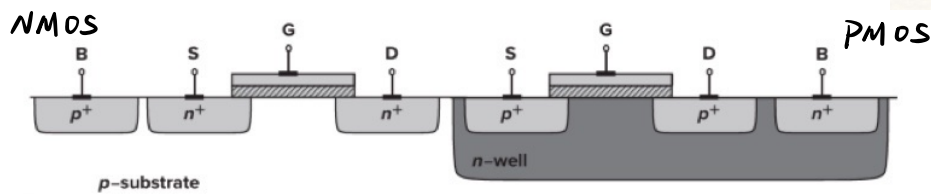

(B端为默认电位)



题目中符号不标箭头时, 看 V_D 和 V_S 关系判断 NMOS / PMOS

工作区域 (以 NMOS 为例)

过驱动电压: $V_{GT} = V_{GS} - V_{TH}$

截止区: $I_D = 0$




($V_{GT} < 0$)

线性区: $I_D = \mu_n C_{ox} \frac{W}{L} [(V_{GS} - V_{TH}) V_{DS} - \frac{1}{2} V_{DS}^2]$

($V_{GT} > 0, V_{DS} < V_{GT}$)

饱和区: $I_D = \frac{1}{2} \mu_n C_{ox} \frac{W}{L} (V_{GS} - V_{TH})^2$

($V_{GT} > 0, V_{DS} > V_{GT}$) → 工作区域

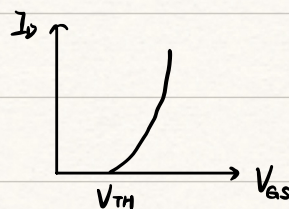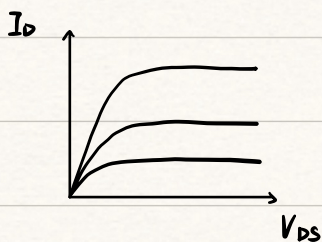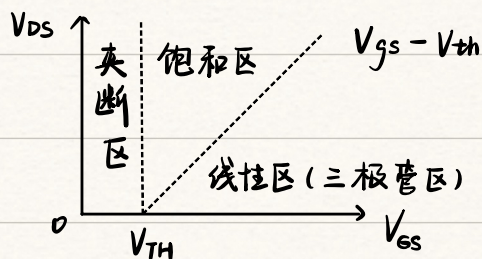


跨导

MOSFET 工作在饱和区时：


$$g_m = \left. \frac{\partial I_D}{\partial V_{GS}} \right|_{V_{DS} = \text{constant}}$$

$$= \mu_n C_{ox} \frac{W}{L} (V_{GS} - V_{TH}) = \sqrt{2 \mu_n C_{ox} \frac{W}{L} I_D} = \frac{2 I_D}{V_{GS} - V_{TH}}$$


三个公式等价，根据题中条件选公式

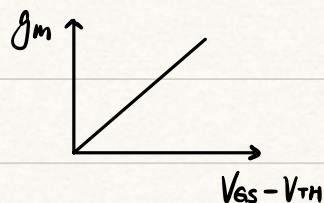

($\frac{W}{L} = \text{constant}$)

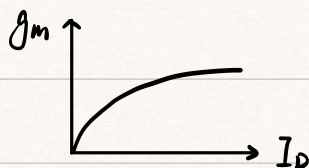

($\frac{W}{L} = \text{constant}$)

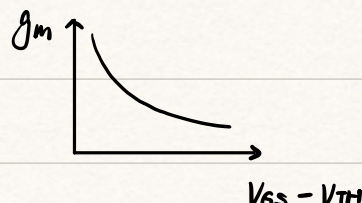

($I_D = \text{constant}$)

二级效应

1. 体效应


在 NMOS 中： $V_B < V_S$ 时，随 V_B 的下降， V_{th} 增大，导致 I_D 减小

$$V_{TH} = V_{TH0} + \gamma \sqrt{12 \Phi_F + V_{SB}} - \sqrt{12 \Phi_F}$$

小信号图中：引入一个 $I = g_{mb} V_{bs}$ 的压控电流源


原理：

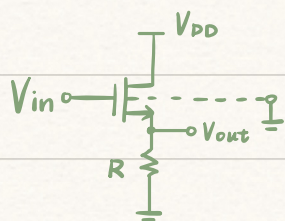$V_{SB} > 0$ 时，空穴被 B 区吸引，耗尽层变宽，需要更高的 V_G 形成反型层





$$I_D = \frac{1}{2} \mu_n C_{ox} \frac{W}{L} (V_{GS} - V_{th})^2 = \frac{1}{2} \mu_n C_{ox} \frac{W}{L} (V_{in} - V_{out} - V_{th})^2$$

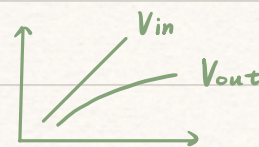考虑体效应： $V_{in} \uparrow \rightarrow V_{out} \uparrow \rightarrow V_{SB} \uparrow \rightarrow V_{th} \uparrow$



$$g_{mb} = \frac{\partial I_D}{\partial V_{BS}} = \mu_n C_{ox} \frac{W}{L} (V_{GS} - V_{th}) \cdot \left(- \frac{\partial V_{th}}{\partial V_{BS}} \right) = \frac{\gamma}{2 \sqrt{12 \Phi_F + V_{SB}}} \cdot g_m = \eta g_m$$

小信号图：

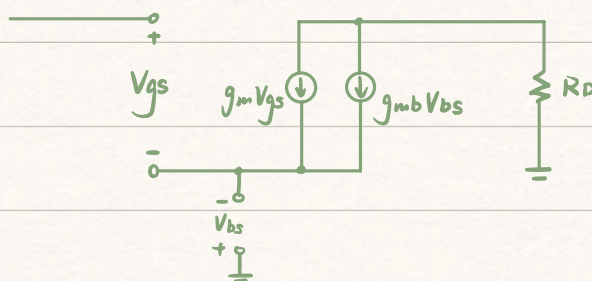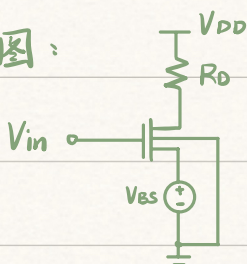

体效应系数
典型值：0.25



问：哪些管子中存在体效应？



答：2, 3 管中存在体效应 ($V_{SB} \neq 0$)

2. 沟道长度调制效应

λ : 沟道长度调制系数, $\lambda \propto \frac{1}{L}$, 该效应只存在于饱和区

$$I_D = \frac{1}{2} \mu_n C_{ox} \frac{W}{L} (V_{GS} - V_{TH})^2 (1 + \lambda V_{DS})$$
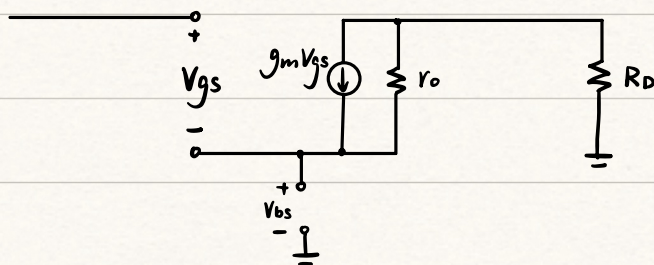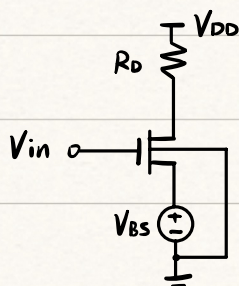
$$r_o = \frac{\partial V_{DS}}{\partial I_D} = \frac{1}{\frac{1}{2} \mu_n C_{ox} \frac{W}{L} (V_{GS} - V_{TH})^2 \lambda} \approx \frac{1}{\lambda I_D} \propto \frac{L}{I_D}$$




原理:

$S \rightarrow D$: 电压: $V_S \rightarrow V_D$, 即 $V(x) = \frac{x}{L} \cdot V_{DS}$ 当 $V(x) = V_{GS} - V_{th}$ 时沟道夹断

有效沟道长度: $x = L \cdot \frac{V_{GS} - V_{th}}{V_{DS}} = L'$

$$L' = L - \Delta L \rightarrow \frac{1}{L'} = \frac{1}{L - \Delta L} \approx \frac{1}{L} (1 + \frac{\Delta L}{L}) \rightarrow \text{令 } \frac{\Delta L}{L} = \lambda V_{DS}$$

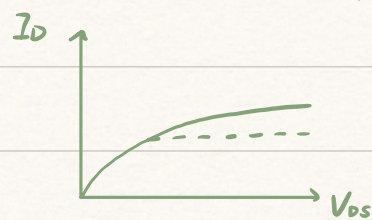
$$I_D = \frac{1}{2} \mu_n C_{ox} \frac{W}{L'} (V_{GS} - V_{th})^2 \approx \frac{1}{2} \mu_n C_{ox} \frac{W}{L} (V_{GS} - V_{th})^2 (1 + \lambda V_{DS})$$



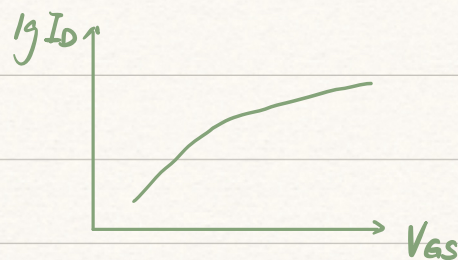3. 亚阈值导电性



当 V_{GS} 略小于 V_{th} 时, I_D 仍存在

$$V_{DS} > 100 \text{ mV 时, } I_D = I_0 e^{\frac{V_{GS}}{\xi V_T}} \quad \left\{ \begin{array}{l} I_0 \propto \frac{W}{L} \\ \xi > 1 \\ V_T = \frac{kT}{q} \end{array} \right.$$



亚阈值区特性: 功耗低、噪声大、速度慢

小信号图 (可以推导几乎所有电路, 但过于复杂, 因此一般用辅助定理)

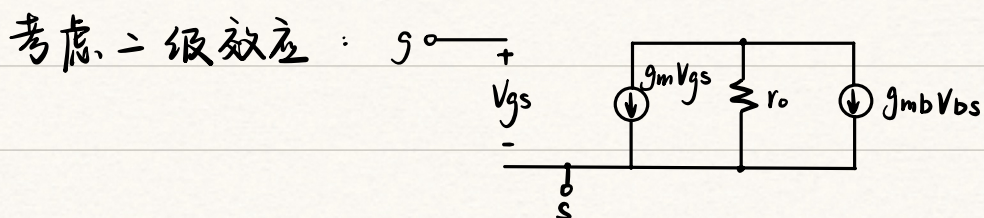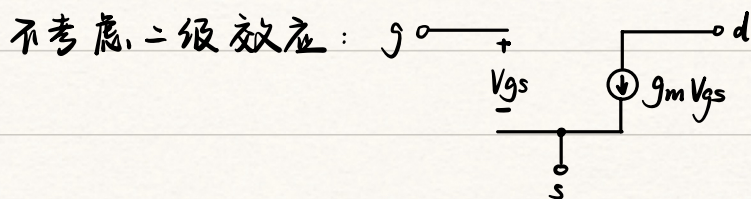

所有管子都有 r_o 。

$g_{mb} V_{bs}$ 是否存在需判断

注意: 1) 栅端绝缘, 无电流, 可不画进小信号图, 但要知道 V_{gs}




2) $g_m V_{gs}$ 以及 $g_{mb} V_{bs}$ 的电流方向均为 $d \rightarrow s$

3) 电路图中, 除 V_{in} , V_{out} 外, 写成 V_{B1} , V_{B2} 的节点电压都默认为恒定电位

4) 在模集的小信号图中, 电容一般视为断路

eg. 考虑 r_o , g_{mb} 画小信号图:

① 判断: M_2 中存在体效应

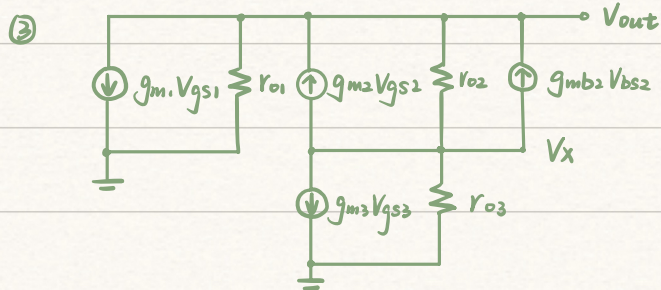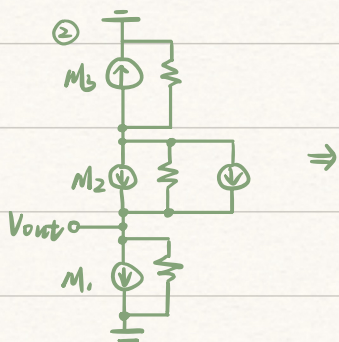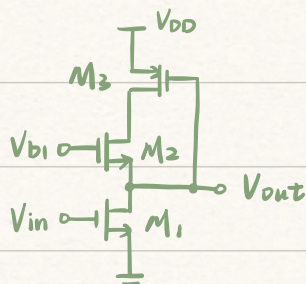


列出 A_v 表达式

① 找 V_{gs} : $V_{gs1} = V_{in}$, $V_{gs2} = -V_{out}$, $V_{gs3} = V_{out}$



V_{bs} : $V_{bs2} = -V_{out}$

② 列节点电流方程: $g_m V_{gs2} + \frac{V_x - V_{out}}{r_{o2}} + g_{mb2} V_{bs2} = g_{m3} V_{gs3} + \frac{V_x}{r_{o3}} = -g_{m1} V_{gs1} - \frac{V_{out}}{r_{o1}}$

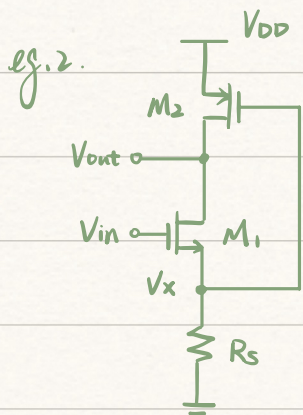$V_x = \left(\frac{r_{o1} r_{o2}}{r_{o1} + r_{o3}} \right) (g_{m1} V_{gs1} + g_{m3} V_{gs3})$



① 判断: M_1 中存在体效应

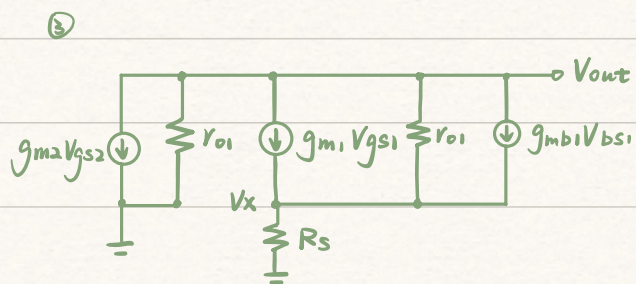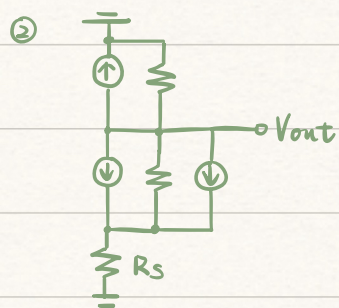

列 A_v 表达式:



$$\textcircled{1} V_{gs1} = V_{in} - V_x \quad V_{gs2} = V_x \quad V_{bs1} = -V_x$$

$$\textcircled{2} g_{m1} V_{gs1} + \frac{V_{out} - V_x}{r_{o1}} + g_{mb1} V_{bs1} = \frac{V_x}{R_s} = -g_{m2} V_{gs2} - \frac{V_{out}}{r_{o2}}$$



四种电路接法

等效电阻的求法: 外加电压法 (加独立源, 其他电源置零)

1. 栅漏短接 (二极管连接型: 起小信号电阻的作用)

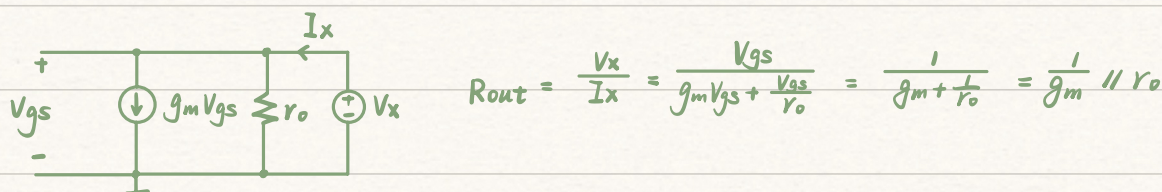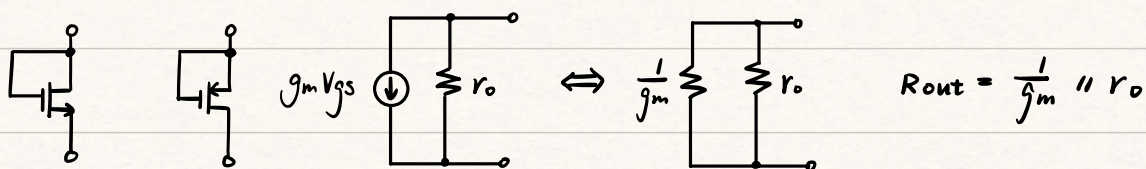


2. 栅源短接 (小信号图中短接)

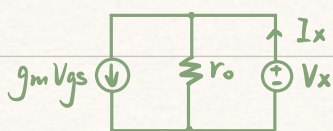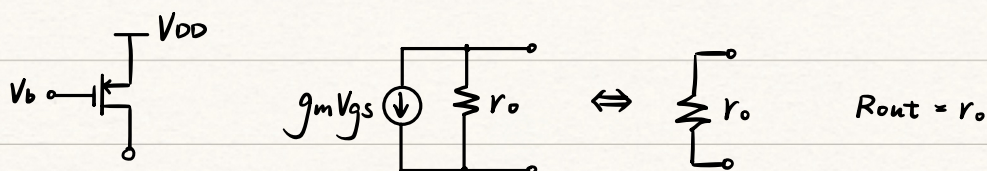

$$V_{gs} = 0$$

$$I_x = \frac{V_x}{r_o} \Rightarrow R_{out} = \frac{V_x}{I_x} = r_o$$

3. 从源往漏看

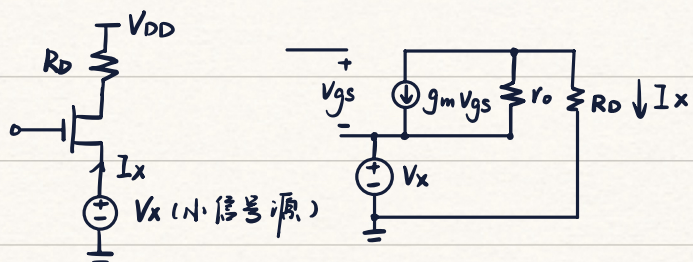


$$V_{gs} = -V_x$$

$$I_{ro} = \frac{I_x R_D + V_x}{r_o} = -I_x - g_m V_{gs}$$

$$\Rightarrow I_x = \frac{(1 + r_o g_m) V_x}{R_D + r_o}$$

$$R_{out} = \frac{V_x}{I_x} = \frac{r_o + R_D}{1 + r_o g_m}$$

考虑 g_{mb} 时:

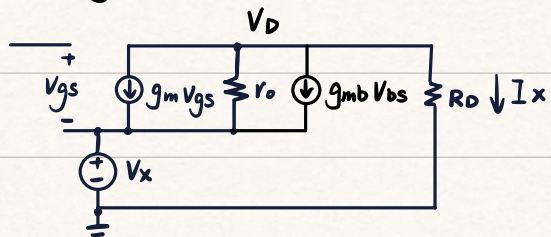


$$V_{gs} = -V_x, \quad V_{bs} = -V_x$$

$$I_x = \frac{V_D}{R_D} = -\frac{V_D - V_x}{r_o} - g_m V_{gs} - g_{mb} V_{bs}$$

$$R_{out} = \frac{V_x}{I_x} = \frac{R_D + r_o}{1 + (g_m + g_{mb}) r_o}$$

4. 从漏往源看

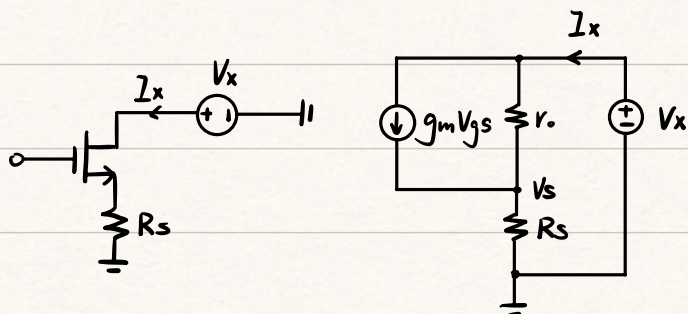


$$V_{gs} = -V_s$$

$$I_x = g_m V_{gs} + \frac{V_x - V_s}{r_o} = \frac{V_s}{R_s}$$

$$R_{out} = \frac{V_x}{I_x} = r_o + (1 + g_m r_o) R_s$$

考虑 g_{mb} 时:

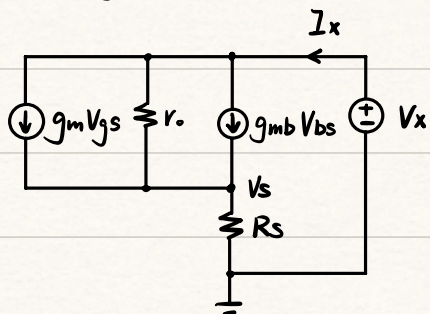


$$V_{gs} = -V_s, \quad V_{bs} = -V_s$$

$$I_x = g_m V_{gs} + g_{mb} V_{bs} + \frac{V_x - V_s}{r_o} = \frac{V_s}{R_s}$$

$$R_{out} = \frac{V_x}{I_x} = r_o + [1 + (g_m + g_{mb}) r_o] R_s$$

eg. 3 求 R_{out}

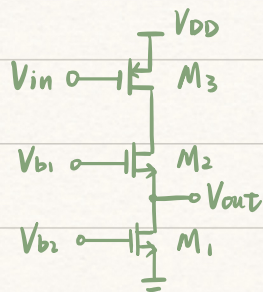


① 判断: M_2 中存在体效应

② $R_{out} = R_{out1} \parallel R_{out2,3}$

$$= r_{o1} \parallel \frac{r_{o2} + r_{o3}}{1 + (g_m + g_{mb})r_{o2}}$$

(M_3 相当于栅源短接 → 看作 M_2 的 R_D)


eg. 4 求 R_{out}

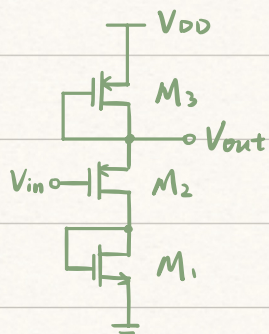


① 判断: M_2 中存在体效应

② $R_{out} = R_{out3} \parallel R_{out1,2}$
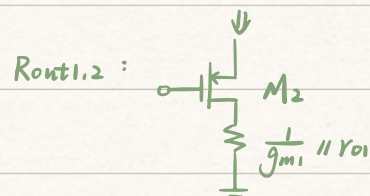
$$= \frac{1}{g_{m3}} \parallel r_{o3} \parallel \frac{r_{o2} + \frac{1}{g_{m1}} \parallel r_{o1}}{1 + (g_{m2} + g_{mb2})r_{o2}}$$




eg. 4 求 R_{out}

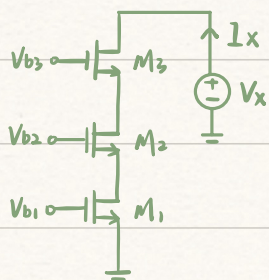


① 判断: M_2, M_3 存在 g_{mb}

② $M_1 \Leftrightarrow r_{o1}$

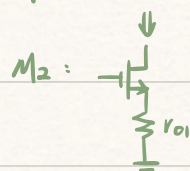
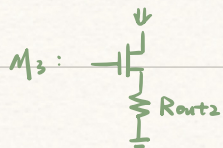
$$\Leftrightarrow R_{out2} = r_{o2} + [1 + (g_{m2} + g_{mb2})r_{o2}]r_{o1}$$




$$R_{out} = r_{o3} + [1 + (g_{m3} + g_{mb3})r_{o3}][r_{o2} + [1 + (g_{m2} + g_{mb2})r_{o2}]r_{o1}]$$

8.2. 放大器

判断方法同模电：既不做输入也不做输出的为公共端

共源放大器

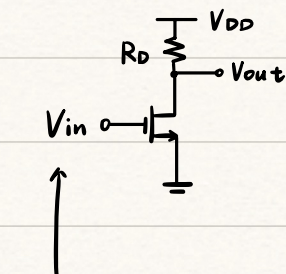


静态工作点 $V_{GSQ} = V_{GG}$

$$I_{DQ} = \frac{1}{2} \mu_n C_{ox} \frac{W}{L} (V_{GS} - V_{TH})^2$$

$$V_{DSQ} = V_{DD} - I_{DQ} R_D$$


小信号图：

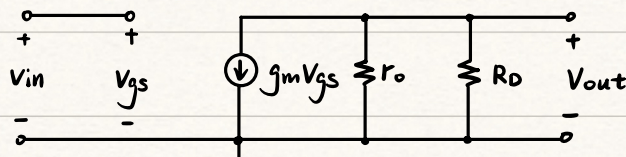

$$V_{gs} = V_{in}$$

$$A_v = \frac{-g_m V_{gs} (r_o \parallel R_D)}{V_{in}} = -g_m (r_o \parallel R_D)$$

共漏放大器 (源跟随器)

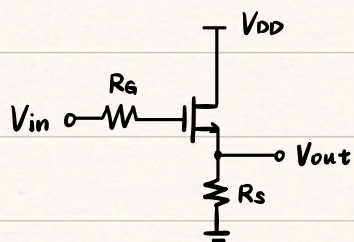


静态工作点 $I_{DQ} = \frac{1}{2} \mu_n C_{ox} \frac{W}{L} (V_{GS} - V_{TH})^2$

$$V_{GSQ} = V_{GG} - I_{DQ} R_S$$

$$V_{DSQ} = V_{DD} - I_{DQ} R_S$$

小信号图

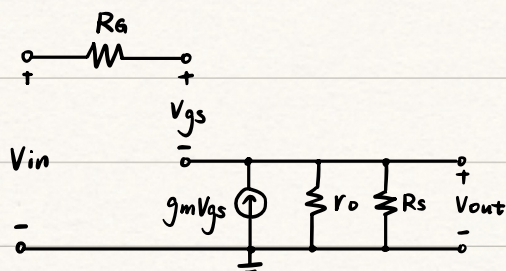


$$V_{gs} = V_{in} - V_{out}$$

$$V_{out} = g_m V_{gs} (r_o \parallel R_S)$$

$$A_v = \frac{V_{out}}{V_{in}} = \frac{g_m V_{gs} (r_o \parallel R_S)}{V_{gs} + g_m V_{gs} (r_o \parallel R_S)} = \frac{g_m (r_o \parallel R_S)}{1 + g_m (r_o \parallel R_S)}$$

共栅放大器

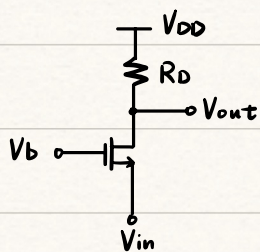


静态工作点

$$V_{GSQ} = V_b$$

$$I_{DQ} = \frac{1}{2} \mu_n C_{ox} \frac{W}{L} (V_{GS} - V_{TH})^2$$

$$V_{DSQ} = V_{DD} - I_{DQ} R_D$$

小信号图

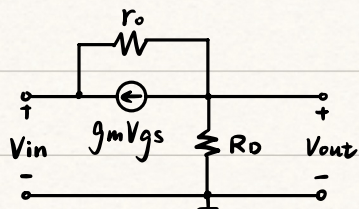

$$V_{gs} = -V_{in}$$

$$\frac{V_{out}}{R_D} + \frac{V_{out} - V_{in}}{r_o} + g_m V_{gs} = 0$$



$$A_v = \frac{V_{out}}{V_{in}} = \frac{R_D + g_m R_D r_o}{R_D + r_o}$$

本征增益

1. 定义：单极放大器所能达到的最大增益，即负载为无穷大的情况

(哪端输出就令哪端 $I=0$) 不管电路如何改变，只要负载为无穷大，则本征增益保持不变



2. 共源

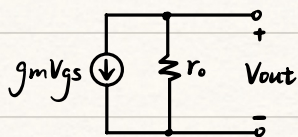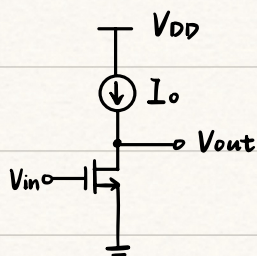

$$V_{gs} = V_{in}$$

$$A_v = -g_m r_o$$



3. 共漏

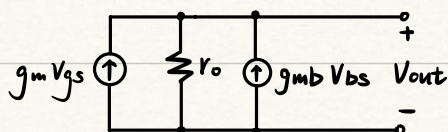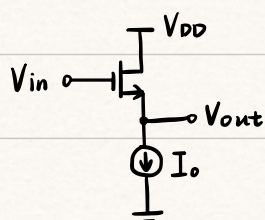

$$V_{gs} = V_{in} - V_{out}, \quad V_{bs} = -V_{out}$$

$$A_v = \frac{g_m r_o}{1 + (g_m + g_{mb}) r_o} \quad (\text{共源 / 共栅})$$



4. 共栅

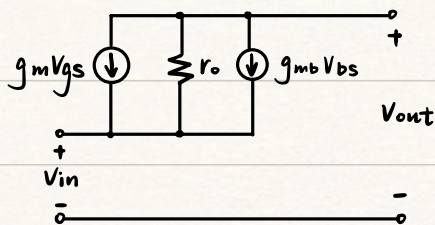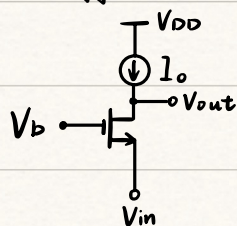

$$V_{gs} = -V_{in}, \quad V_{bs} = -V_{in}$$

$$A_v = 1 + (g_m + g_{mb}) r_o$$

eg. 1 证明 A_v 与 R_s 无关

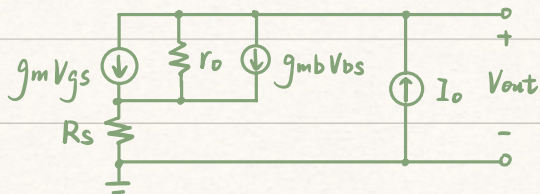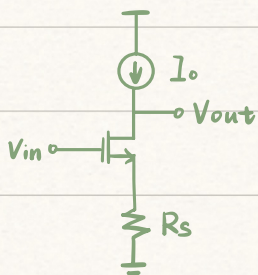



$$I_o = 0 \Rightarrow \text{通过 } R_s \text{ 的电流为 } 0$$

$$\therefore V_{bs} = 0$$

$$\therefore A_v \text{ 与 } R_s \text{ 无关}$$


5. 共源共栅 (cascode)

套筒式共源共栅

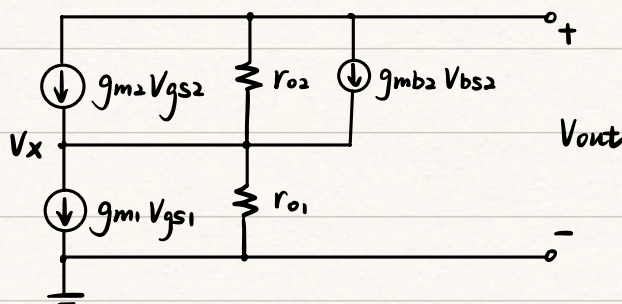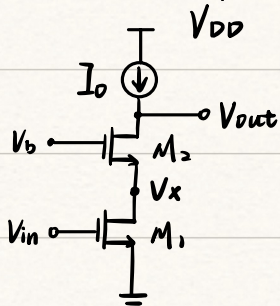

折叠式共源共栅
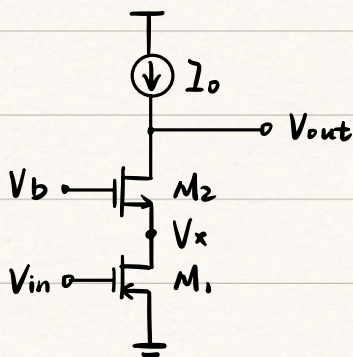
$$V_{gs1} = V_{in}, \quad V_{gs2} = -V_x, \quad V_{bs2} = -V_x$$



$$A_v = -g_{m1} r_{o1} [1 + (g_{m2} + g_{mb2}) r_{o2}] \quad (\text{共源} \times \text{共栅})$$


辅助定理

↗ $G_m = g_m$ 时用这个公式

线性电路中，电压增益可等效为 $-G_m R_{out}$ ($R_{out} = R_{out1} \parallel R_L$)

G_m : 输出与地短接时的跨导, $G_m = \frac{A_{v本}}{R_{out1}}$ → 符号由放大器类型判断

等效小信号图:

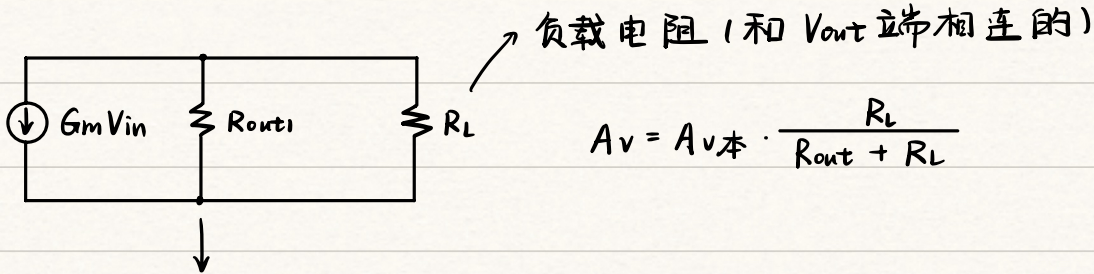


Tips: 当共源放大器源极无电阻时, 可直接认为等效跨导 $\approx g_m$
不考虑 r_{ds} 时, 优先考虑用小信号图求解, 也可令 $r_o \rightarrow \infty$

差分对

求解方法同模电, 采用半边法

对于有源负载差分对, 单边输出增益不减半
默认镜像电流源栅端接地

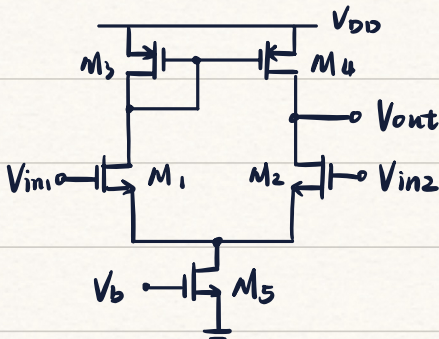


$$G_m \approx g_{m2}$$

$$R_{out} \approx r_{o2} \parallel r_{o4}$$

$$A_v = g_{m2} (r_{o2} \parallel r_{o4})$$

eg.2. 计算 A_v

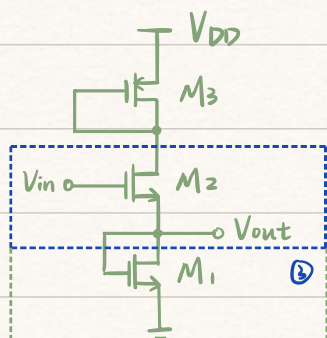


① 判断: M_2 中存在 g_{mb}

② 共漏: $A_{v本} = \frac{g_{m2} r_{o2}}{1 + (g_{m2} + g_{mb2}) r_{o2}}$

③ 栅漏短接: $R_L = \frac{1}{g_{m1}} \parallel r_{o1}$


④ 除 R_L 外:

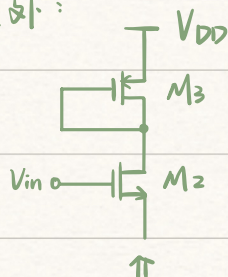

$$R_{out1} = \frac{(1/g_{m3} \parallel r_{o3}) + r_{o2}}{1 + (g_{m2} + g_{mb2}) r_{o2}}$$

$$⑤ A_v = A_{v本} \cdot \frac{R_L}{R_{out1} + R_L} = \frac{g_{m2} r_{o2} \cdot (1/g_{m1} \parallel r_{o1})}{(1/g_{m3} \parallel r_{o3}) + r_{o2} + [1 + (g_{m2} + g_{mb2}) r_{o2}] (1/g_{m1} \parallel r_{o1})}$$

eg.3. 计算 A_v

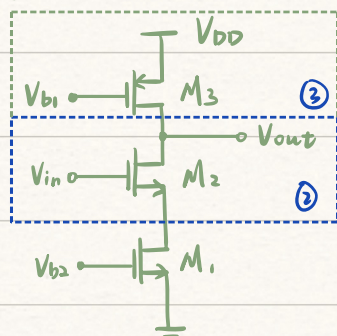


① 判断: M_2 中存在 g_{mb}

② 共源: $A_{v本} = -g_{m2} r_{o2}$

③ 栅漏短接: $R_L = r_{o3}$


④ 除 R_L 外

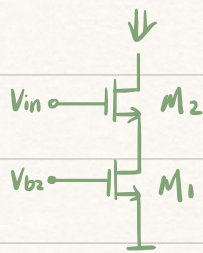

$$R_{out1} = r_{o2} + [1 + (g_{m2} + g_{mb2}) r_{o2}] r_{o1}$$

$$⑤ A_v = A_{v本} \cdot \frac{R_L}{R_{out1} + R_L} = -g_{m2} \cdot r_{o2} \cdot \frac{r_{o3}}{r_{o3} + r_{o2} + [1 + (g_{m2} + g_{mb2}) r_{o2}] r_{o1}}$$


eg. 4 求 A_v

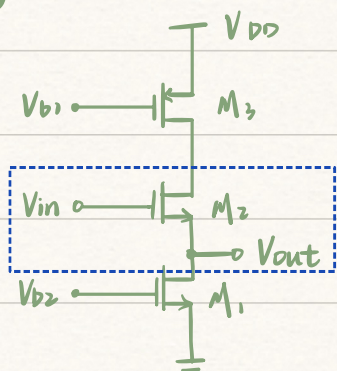

① 判断: M_2 中存在 g_{mb}

② 共漏: $A_{v本} = \frac{g_{m2} r_{o2}}{1 + (g_{m2} + g_{mb2}) r_{o2}}$


③ R_L : 栅源短接, $R_L = r_{o1}$

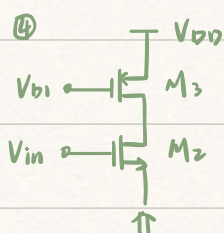

$$R_{out1} = \frac{r_{o2} + r_{o3}}{1 + (g_{m2} + g_{mb2}) r_{o2}}$$


$$⑤ A_v = A_{v本} \cdot \frac{R_L}{R_{out1} + R_L} = \frac{g_{m2} r_{o1} r_{o2}}{r_{o2} + r_{o3} + [1 + (g_{m2} + g_{mb2}) r_{o2}] r_{o1}}$$

eg. 5 求 A_v

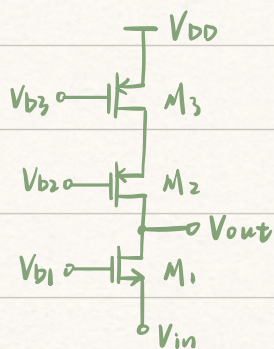

① 判断: M_1, M_2 中存在 g_{mb}

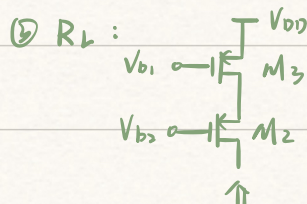
② 共栅: $A_{v本} = 1 + (g_{m1} + g_{mb1}) r_{o1}$



$$R_L = r_{o2} + [1 + (g_{m2} + g_{mb2}) r_{o2}] r_{o3}$$

④ $R_{out1} = r_{o1}$


eg. 6 求 A_v

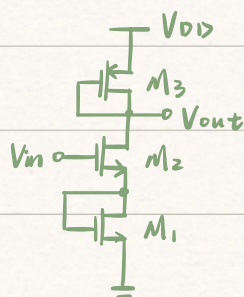

① 判断: M_2 中存在 g_{mb}


② 共源: $A_{v本} = -g_{m1} r_{o1}$

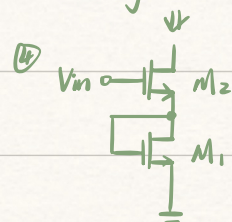③ $R_L = \frac{1}{g_{m3}} \parallel r_{o3}$



$$R_{out1} = r_{o2} + [1 + (g_{m2} + g_{mb2}) r_{o2}] \left(\frac{1}{g_{m1}} \parallel r_{o1} \right)$$


eg.7 求 A_v

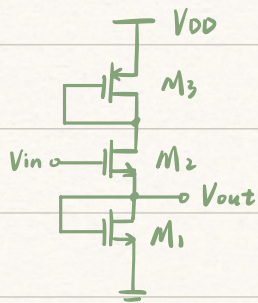

① 判断: M_2 中存在 g_{mb}


② 共漏: $A_{v本} = \frac{(g_{m2} + g_{mb2}) r_{o2}}{1 + (g_{m2} + g_{mb2}) r_{o2}}$

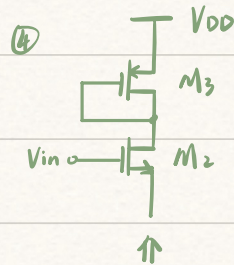③ $R_L = \frac{1}{g_{m1}} \parallel r_{o1}$




④ $R_{out1} = \frac{r_{o2} + (\frac{1}{g_{m3}} \parallel r_{o3})}{1 + (g_{m2} + g_{mb2}) r_{o2}}$

eg.8 求 A_{vd}

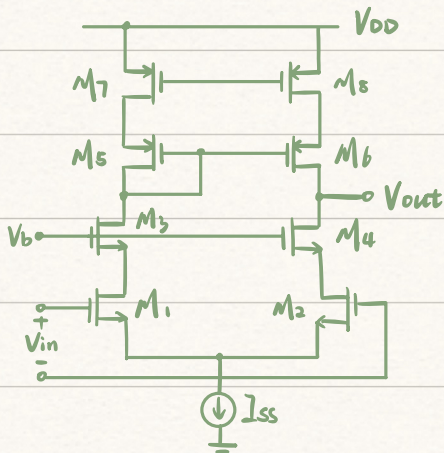


① $G_m \approx g_{m2}$

② R_{out} :

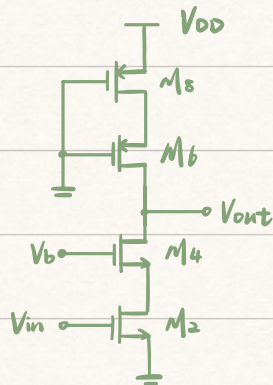


$$R_{out} = [r_{o4} + [1 + (g_{m4} + g_{mb4}) r_{o4}] r_{o2}] \parallel [r_{o6} + [1 + (g_{m6} + g_{mb6}) r_{o6}] r_{o8}]$$

eg.9 求 A_{vd}

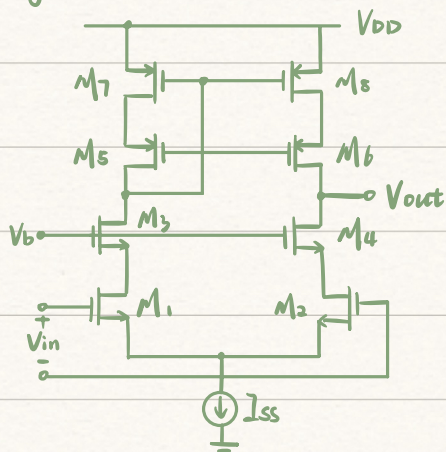

① $G_m \approx g_{m2}$

② R_{out} :

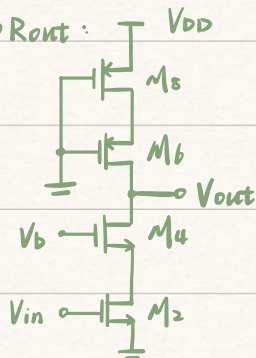


$$R_{out} = [r_{o4} + [1 + (g_{m4} + g_{mb4}) r_{o4}] r_{o2}] \parallel [r_{o6} + [1 + (g_{m6} + g_{mb6}) r_{o6}] r_{o8}]$$

5.3. 频率响应 (忽略 r_o)

MOS 器件电容

电容存在于 MOSFET 四端中的任意两端 (C_{SD} 忽略不计)


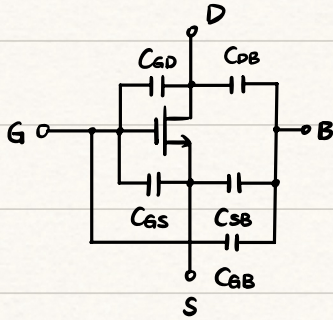


① 在饱和区不存在 C_{GB}


② $V_{SB} = 0$ 时, 不存在 C_{SB}

模集中的电容一般视为断开, 电容并联为相加


差模中: 半波法:

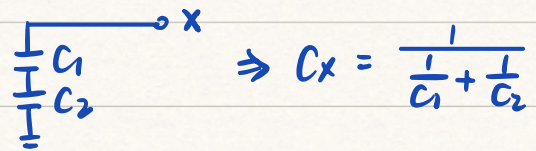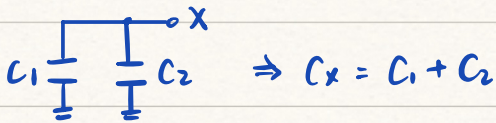

密勒定理

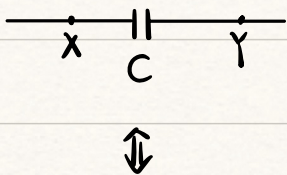
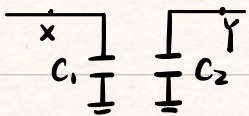
$$\begin{cases} C_1 = (1 - A_v) \cdot C \\ C_2 = (1 - \frac{1}{A_v}) \cdot C \end{cases}$$



应用条件: X 和 Y 之间存在不只一个信号通路

$$A_v < 0$$

传输函数

模电中:

$$G(s) = \frac{V_{out}(s)}{V_{in}(s)}$$

{ 极点: 使 $A_v \rightarrow \infty$ 的频半点, 即分母 = 0
零点: 使 $A_v \rightarrow 0$ 的频半点, 即分子 = 0 } > 计算时令实部 = 虚部

低通电路: $\frac{1}{1+SCR}$ $\rightarrow$ 包含 1 个极点

高通电路: $\frac{SCR}{1+SCR}$ $\rightarrow$ 包含 1 个极点 + 1 个零点

模集中:

零点为令 $I_{out} = 0$ ($V_{out} = 0$) 时的点

分离定理:

对于 $as^2 + bs + c = 0$ 的两个解:

$$s_1 + s_2 = -\frac{b}{a}, \quad s_1 s_2 = \frac{c}{a}$$

两个极点分开得足够远, 即 $s_2 \gg s_1$

$$s_1 + s_2 \approx s_2 = -\frac{b}{a}$$

$$s_1 = \frac{c}{as_2} = -\frac{c}{b}$$